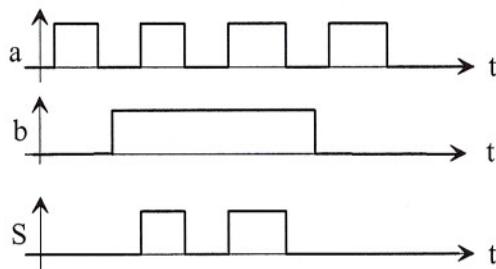


**Exercices A:** Dans les exercices suivants, remplissez le tableau de Karnaugh en vous aidant des chronogrammes et donnez l'équation logique ainsi que le symbole ou le logigramme associé.

**Exo N°A-1:**




		a	1
		0	0
b	0	0	0
	1	0	1


**Equation:**

$$S = a \cdot b$$

**Symbole:**

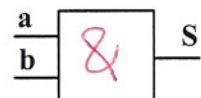

**Exo N°A-2:**

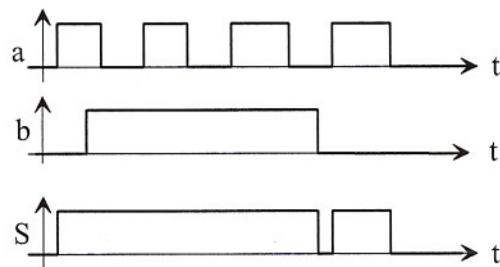

		a	1
		0	1
b	0	0	1
	1	1	1


**Equation:**

$$S = a + b$$

**Symbole:**



**Exo N°A-3:**

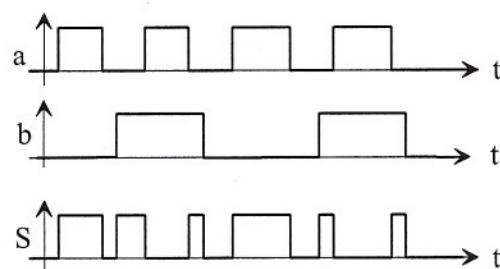

		a	1
		0	1
b	0	0	1
	1	1	0


**Equation:**

$$S = a \oplus b$$

**Symbole:**



**Exo N°A-4:**

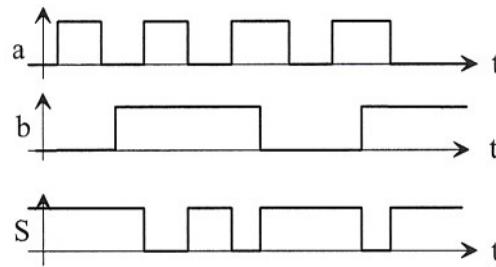


		a	1
		0	1
b	0	1	1
	1	1	0

**Equation:**


$$S = \overline{a \cdot b}$$

**Symbole:**

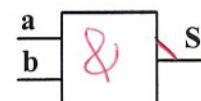


**Exercices B:** Dans les exercices suivants, complétez les chronogrammes de la sortie  $S$  en fonction des variables d'entrée et donnez l'équation logique associée.

**Exo N°B-1:**

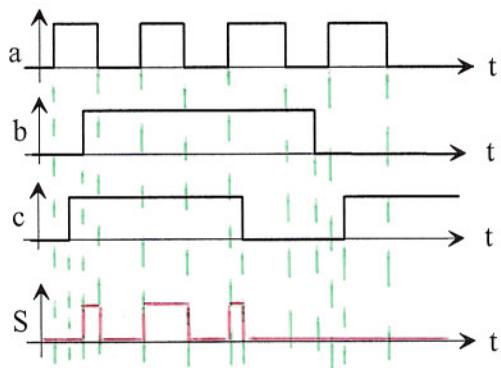


Symbole:

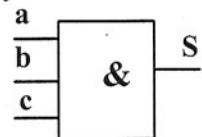


Equation:

$$S = a \cdot b \cdot c$$

**Exo N°B-2:**

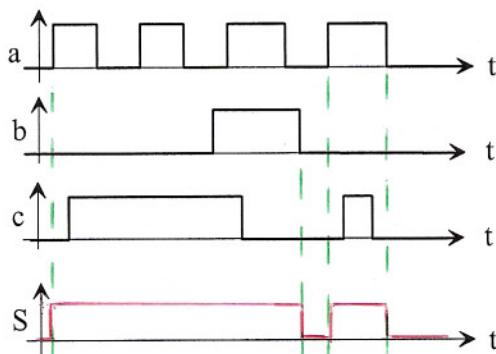


Symbole:

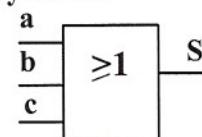


Equation:

$$S = a + b + c$$

**Exo N°B-3:**

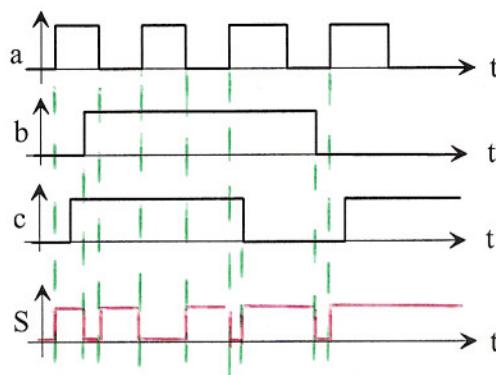

Symbole:

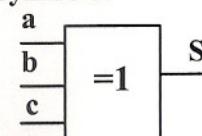


Equation:

$$S = a \oplus b \oplus c$$

**Exercices C:** Dans les exercices suivants, donnez l'équation logique associée au logigramme remplissez le tableau de karnaugh et complétez les chronogrammes de la sortie S en fonction des variables d'entrée.

**Exo N°C-1:**


Logigramme:

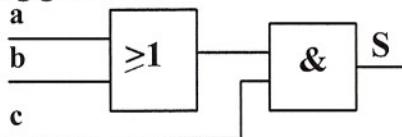

Equation:  $S = (a+b).c$


Tableau:

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	0

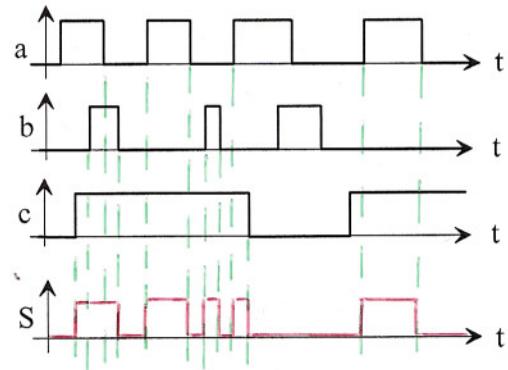

**Exo N°C-2:**

Logigramme:

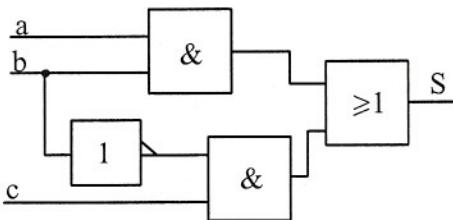

Equation:  $S = (a.b) + (\bar{b}.c)$

Tableau:

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

